

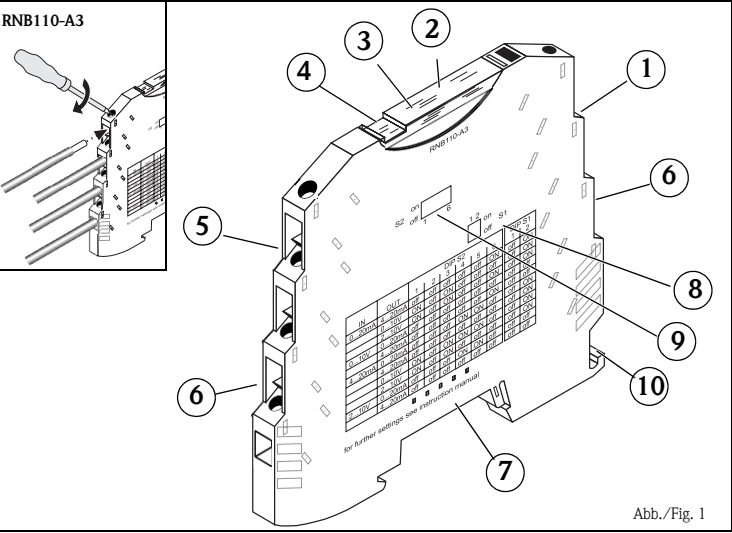


Abb./Fig. 1

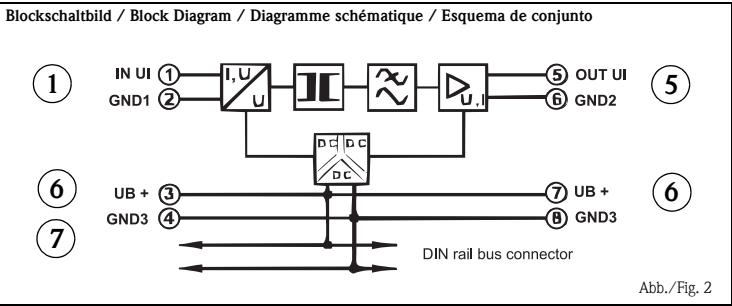


Abb./Fig. 2

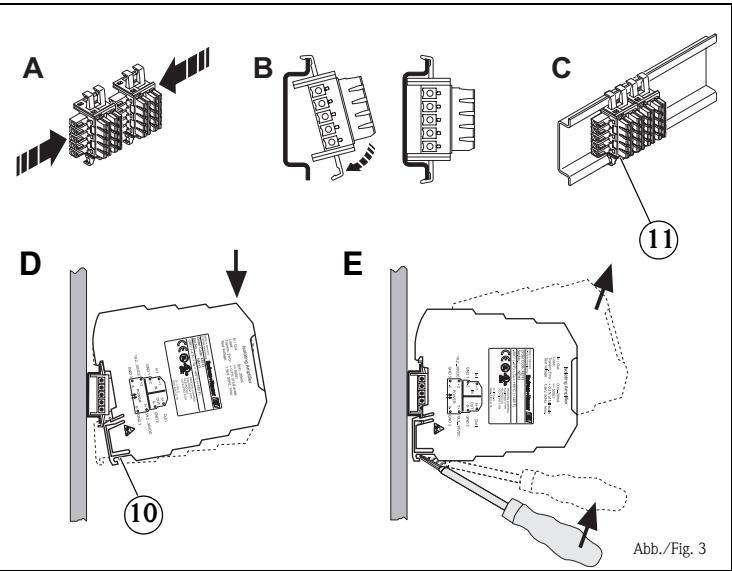


Abb./Fig. 3

DEUTSCH

Konfigurierbarer 3-Wege-Trennverstärker RNB110-A3

1. Geräteanschlüsse, -bedienungselemente (Abb. 1):

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Eingang: Normsignale | 7 Anschlussmöglichkeit für Hutschienen-Busverbinder |
| 2 Klarsicht-Abdeckung | 8 DIP-Schalter S1 |
| 3 Potentiometer für Abgleich | 9 DIP-Schalter S2 |
| 4 Nut für Tag | 10 Universal-Rastfuß für EN-Hutschienen |
| 5 Ausgang: Normsignale | |
| 6 Versorgungsspannung | |

2. Anschlusshinweise

2.1. Installation

Die Belegung der Anschlussklemmen zeigt Abb. 2.

Bei Einsatz des Hutschienen-Busverbinders (Art.-Nr.: 51009864) legen Sie diesen zur Brückung der Spannungsversorgung zuerst in die Hutschiene ein (Abb.3).

Beachten Sie in diesem Fall unbedingt die Aufrichtung von RNB Analog-Modul und Hutschienen-Busverbinder: Rastfuß (10, Abb. 1) unten und Steckerteil (11, Abb. 3) links!

Das RNB110 Analog-Modul ist auf alle 35 mm-Hutschienen nach EN 60715 aufrastbar.

2.2. Spannungsversorgung

Schließen Sie niemals die Versorgungsspannung direkt an den Hutschienen-Busverbinder an! Die Ausspeisung von Energie aus dem Hutschienen-Busverbinder oder einzelner RNB Analog-Module ist nicht erlaubt!

Einspeisung über das RNB Analog-Modul

Bei einer Gesamtstromaufnahme der angereiheten RNB Analog-Module bis 400 mA kann die Einspeisung direkt an den Anschlussklemmen eines RNB Analog-Modules erfolgen. Wir empfehlen, eine 400 mA-Sicherung vorzuschalten.

Einspeisung mittels Einspeiseklemme

Die konturgeleiche Einspeiseklemme (Art.-Nr.: 51009863) wird zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Hutschienen-Busverbinder eingesetzt. Wir empfehlen, eine 2 A-Sicherung vorzuschalten.

Einspeisung mittels Systemstromversorgung

Die Systemstromversorgung RNB130 mit 1,5 A-Ausgangsstrom kontaktiert den Hutschienen-Busverbinder mit der Versorgungsspannung und ermöglicht damit die Versorgung von mehreren RNB Analog-Modulen aus dem Netz.

3. Konfiguration

Treffen Sie Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung!

Das Gerät besitzt die Standardkonfiguration: Eingang 0...10 V, Ausgang 0...20 mA (alle DIP-Schalter auf Position "off"; Übertragungsfehler < 0,1 %).

Mit den DIP-Schaltern S1 und S2 (Abb.1) geben Sie die Kombination von Eingangs- und Ausgangsnormsignalbereich vor (Abb. 4).

4. Abgleich

Unter der Klarsicht-Abdeckung befindet sich das Potentiometer (Abb. 1), mit dem nach veränderter Konfiguration der DIP-Schalter ein Feinabgleich der Analogsignale vorgenommen werden kann. Der Übertragungsfehler beträgt ohne Abgleich < 0,4 %. Mittels Potentiometer lässt sich der Fehler auf < 0,1 % abgleichen.

ENGLISH

Configurable 3-way isolating amplifiers RNB110-A3

1. Device connections and operating elements (fig. 1):

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Input: Standard signals | 7 Connection option for DIN rail bus connector |
| 2 Transparent cover | 8 DIP switch S1 |
| 3 Potentiometer for adjustment | 9 DIP switch S2 |
| 4 Groove for tag | 10 Universal snap on foot for EN mounting rails |
| 5 Output: Standard signals | |
| 6 Supply voltage | |

2. Notes on connection

2.1. Installation

The assignment of the connecting terminal blocks is shown in fig. 2.

When using DIN rail bus connector (Order No.: 51009864), first position it in the DIN rail (fig.3) to bridge the voltage supply.

Please also pay particular attention to the direction of the RNB Analog module and DIN rail bus connector when snapping into position: Snap-on foot (10, fig. 1) below and plug (11, fig. 3) left!

The RNB Analog module can be snapped onto all 35 mm DIN rails corresponding to EN 60715.

2.2. Power supply

Never connect the supply voltage directly to the DIN rail bus connector! It is not permitted to draw power from the DIN rail bus connector or from individual RNB Analog modules!

Feeding in power via the RNB Analog module

Where the total current consumption of the aligned RNB Analog modules does not exceed 400 mA, the power can be fed in directly at the connecting terminal blocks of a RNB Analog module. We recommend connecting a 400 mA fuse upstream.

Feeding in power with a power terminal block

Power terminal block (Order No.: 51009863) of the same shape is used to feed in the supply voltage to the DIN rail bus connector. We recommend connecting a 2 A fuse upstream.

Feeding in the power with a system power supply unit

System power supply unit RNB130 with 1.5 A output current contacts the DIN rail bus connector with the supply voltage, allowing several RNB Analog modules to be supplied from the network.

3. Configuration

Take protective measures against electrostatic discharge!

The device has the following standard configuration: Input 0...10 V, output 0...20 mA (all DIP switches in the "off" position; transmission error < 0.1 %).

DIP switches S1 and S2 (fig. 1) are used to define the combination of input and output standard signal ranges (fig. 4).

4. Alignment

Below the transparent cover is a potentiometer (fig. 1), with which a fine adjustment of the analog signals can be carried out after the configuration of the DIP switches has been altered. The transmission error without adjustment is < 0.4%. Using the potentiometer, the error can be adjusted to < 0.1%.

FRANÇAIS

Convertisseurs / isolateurs à trois voies configurables RNB110-A3

1. Raccordements et éléments de commande pour appareils (fig. 1):

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Entrée : signaux normalisés | 7 Possibilité de raccordement pour connecteurs-bus sur rail |
| 2 Capot transparent | 8 Commutateurs DIP S1 |
| 3 Potentiomètre pour réglage | 9 Commutateurs DIP S2 |
| 4 Rainure pour Tag | 10 Pied universel encliquetable pour rails EN |
| 5 Sortie : signaux normalisés | |
| 6 Tension d'alimentation | |

2. Conseils de raccordement

2.1. Installation

La fig. 2 montre l'affectation des blocs de jonction.

En cas d'utilisation du connecteur-bus sur rail (réf. : 51009864), le placer d'abord sur le rail pour ponter l'alimentation (fig. 3).

Dans ce cas, respecter impérativement le sens d'encliquetage du module RNB Analog et du connecteur-bus sur rail : Pied encliquetable (10, fig. 1) en bas et élément enfichable (11, fig. 3) à gauche !

Le module RNB Analog s'encliquette sur tous les rails de 35 mm selon EN 60715.

2.2. Alimentation

Ne jamais raccorder la tension d'alimentation directement sur le connecteur-bus sur rail ! L'alimentation à partir du connecteur-bus sur rail ou des différents modules RNB Analog est interdite !

Alimentation via module RNB Analog

Jusqu'à une consommation totale de courant de 400 mA des modules RNB Analog juxtaposés, l'alimentation peut s'effectuer directement sur les blocs de jonction d'un de ces modules. Nous recommandons de prévoir un fusible de 400 mA en amont.

Alimentation via bloc de jonction d'alimentation

Les blocs de jonction d'alimentation de forme semblable (réf. :51009863) s'utilisent pour l'alimentation en tension sur le connecteur-bus sur rail. Nous recommandons de prévoir un fusible de 2 A en amont.

Alimentation via celle du système

L'alimentation du système RNB130 dont le courant de sortie est de 1,5 A établit le contact avec le connecteur-bus sur rail à la tension d'alimentation et permet ainsi d'alimenter plusieurs modules RNB Analog du réseau.

3. Configuration

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

La configuration standard: entrée 0...10 V, sortie 0...20 mA (tous les commutateurs DIP en position « off » ; défaut de transmission < 0,1 %).

Définir les plages combinées de signaux normalisés d'entrée et de sortie (fig. 4) avec les commutateurs DIP S1 et S2 (fig. 1).

4. Réglage

Sous le capot transparent se trouve le potentiomètre (fig. 1), qui permet de procéder à un réglage de précision des signaux analogiques après avoir changé la configuration des commutateurs DIP. Le défaut de transmission est < 0,4 % sans réglage. Le réglage du potentiomètre permet de réduire le défaut < 0,1 %.

ESPAÑOL

Amplificador separador de 3 vías configurable RNB110-A3

1. Conexión de aparatos, elementos de operación (Fig. 1):

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Entrada: Señales normalizadas | 7 Posibilidad de conexión para conector de bus para carriles |
| 2 Cobertor transparente | 8 Interruptor DIP S1 |
| 3 Potenciómetro para el ajuste | 9 Interruptor DIP S2 |
| 4 Ranura para tag | 10 Pie de encaje universal para carriles EN |
| 5 Salida: Señales normalizadas | |
| 6 Tensión de alimentación | |

2. Observaciones para la conexión

2.1. Instalación

La Fig. 2 muestra la ocupación de los bornes de conexión.

Para emplear el conector de bus para carriles (Código: 51009864) insértelo primero en el carril simétrico para el puenteado de la alimentación de tensión (Fig.3).

En este caso es imprescindible tener en cuenta la dirección del encaje del módulo RNB Analog y del conector de bus para carriles: ¡Pie de encaje (10, Fig. 1) abajo y parte enchufable (11, fig. 3) a la izquierda!

El módulo RNB Analog puede encajarse en todos los carriles de 35 mm según EN 60715.

2.2. Alimentación de tensión

¡No conectar nunca la tensión de alimentación directamente en el conector de bus para carriles! ¡No está permitida la desalimentación de energía del conector de bus para carriles o de los módulos RNB Analog individuales!

Alimentación a través del módulo RNB Analog

Con una absorción de corriente total de los módulos alineados RNB Analog hasta 400 mA la alimentación puede realizarse directamente en los bornes de conexión de un módulo RNB Analog. Recomendamos la conexión previa de un fusible de 400 mA.

Alimentación mediante borne de alimentación

El borne de alimentación de igual contorno (Código: 51009863) es insertado en el conector de bus para carriles para la alimentación de tensión de alimentación. Recomendamos la conexión previa de un fusible de 2 A.

Alimentación mediante fuente de alimentación del sistema

La fuente de alimentación del sistema RNB130 con una corriente de salida de 1,5 A realiza el contacto entre el conector de bus para carriles y la tensión de alimentación y permite así la alimentación de varios módulos RNB Analog desde la red.

3. Configuración

¡Tome medidas de protección contra descargas electroestáticas!

El aparato posee la configuración estándar: entrada 0...10 V, salida 0...20 mA (todos los interruptores DIP en posición "off"; error de transmisión < 0,1 %).

Para los interruptores DIP S1 y S2 (Fig. 1) ha de predeterminar la combinación de los márgenes de señales normalizadas de entradas y salidas (Fig.4).

4. Ajuste

Debajo del cobertor transparente se encuentra el potenciómetro (Fig. 1) con el que, después de una configuración modificada de los interruptores DIP, puede realizarse un ajuste fino de las señales analógicas. El error de transmisión sin ajuste es del < 0,4 %. Mediante el potenciómetro el error es ajustable en < 0,1 %.

Konfigurationstabelle / Configuration table / Tableau de configuration / Tabla de configuración (ON = •)

IN	OUT	DIP S2						DIP S1	
		1	2	3	4	5	6	1	2
0 ... 10 V	0 ... 20 mA								
	4 ... 20 mA						•		
	0 ... 10 V	•		•					
	2 ... 10 V	•		•			•		
0 ... 5 V	0 ... 5 V	•	•						
	1 ... 5 V	•	•				•		
	2 ... 10 V	0 ... 20 mA			•	•			
	4 ... 20 mA								
0 ... 10 V	0 ... 10 V	•		•	•	•			
	2 ... 10 V			•					
	0 ... 5 V	•	•		•	•			
	1 ... 5 V	•	•						

IN	OUT	DIP S2						DIP S1	
		1	2	3	4	5	6	1	2
0 ... 5 V	0 ... 20 mA							•	
	4 ... 20 mA						•		
	0 ... 10 V	•		•				•	
	2 ... 10 V	•		•			•		
0 ... 5 V	0 ... 5 V	•	•					•	
	1 ... 5 V	•	•				•		
	2 ... 10 V	•		•	•	•		•	
	4 ... 20 mA							•	
0 ... 10 V	0 ... 10 V	•		•	•	•		•	
	2 ... 10 V			•				•	
	0 ... 5 V	•	•		•	•		•	
	1 ... 5 V	•	•					•	

IN	OUT	DIP S2						DIP S1	
		1	2	3	4	5	6	1	2
0 ... 20 mA	0 ... 20 mA							•	
	4 ... 20 mA						•		
	0 ... 10 V	•		•				•	
	2 ... 10 V	•		•			•		
0 ... 5 V	0 ... 5 V	•	•					•	
	1 ... 5 V	•	•				•		
	2 ... 10 V	•		•	•	•		•	
	4 ... 20 mA							•	
0 ... 10 V	0 ... 10 V	•		•	•	•		•	
	2 ... 10 V			•				•	
	0 ... 5 V	•	•		•	•		•	
	1 ... 5 V	•	•					•	

Abb./Fig. 4

www.endress.com/worldwide